


A

B


C

D


1

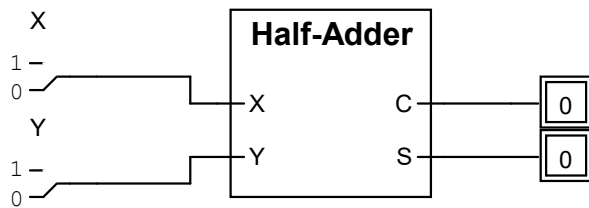


2

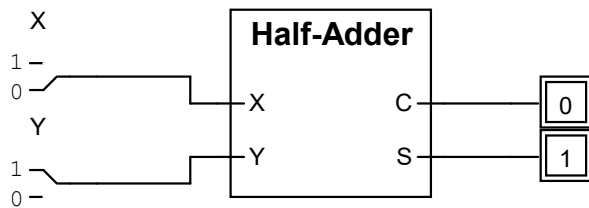

3

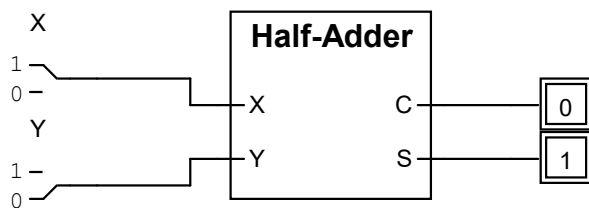

4

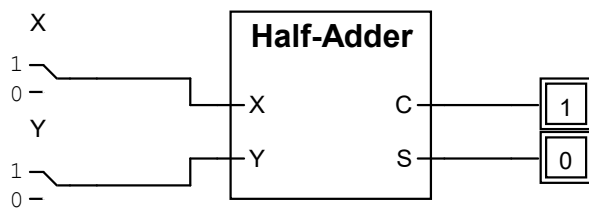



5

$$\text{Carry} = XY$$






$$\text{Sum} = X \text{ XOR } Y$$

Half Adder Circuit

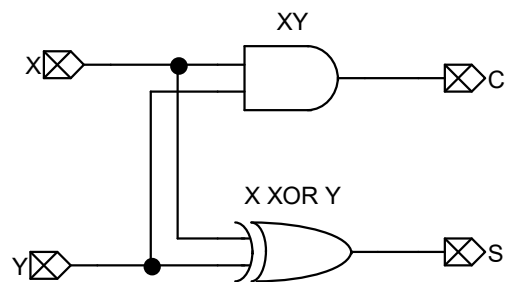

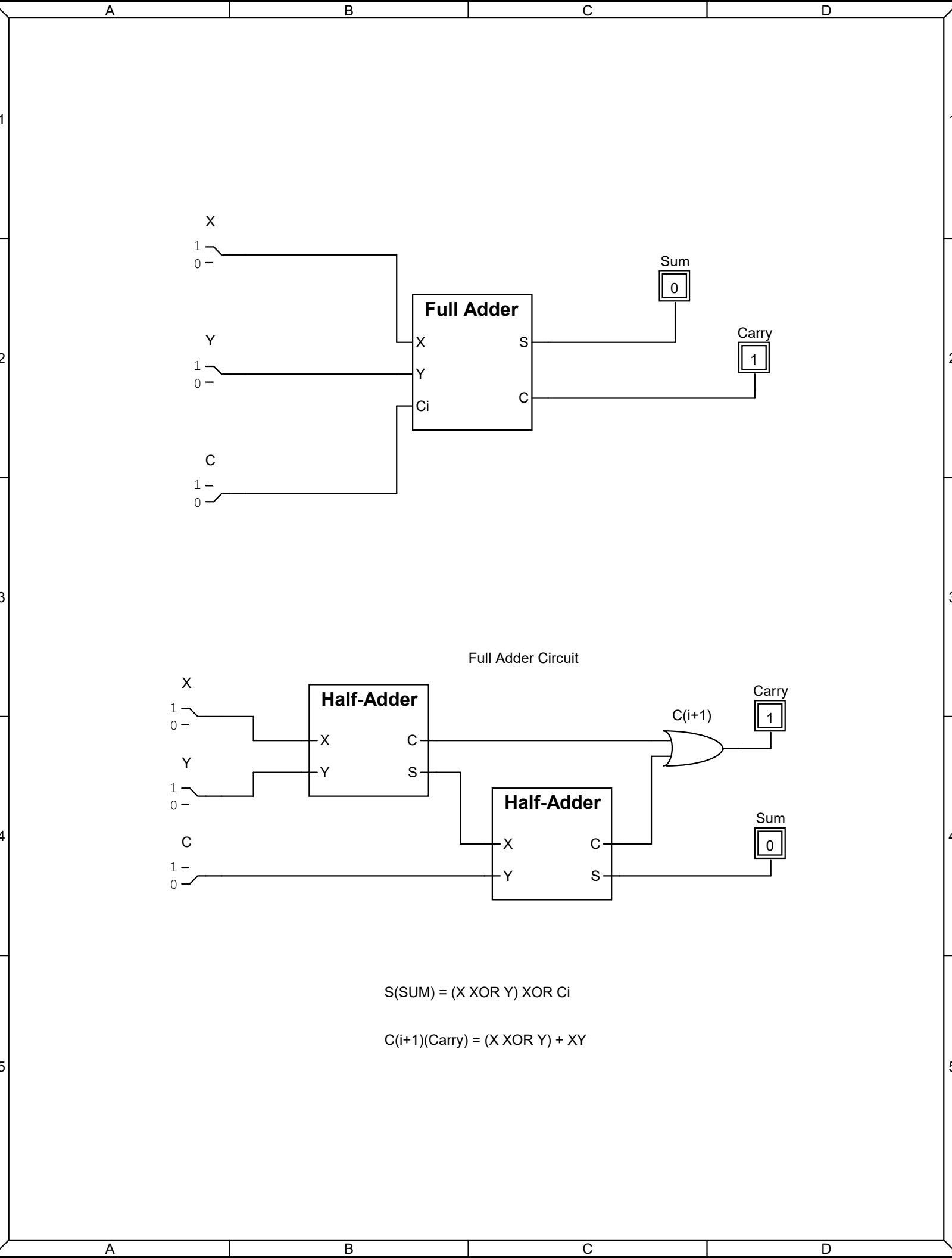

## Halh Subtractor

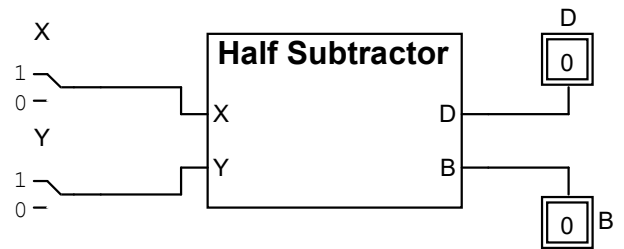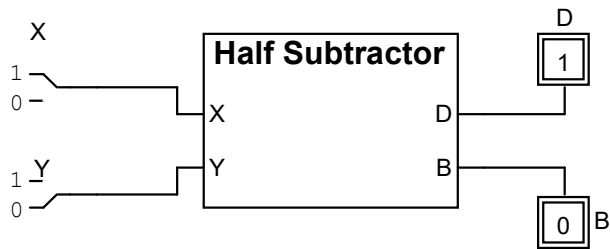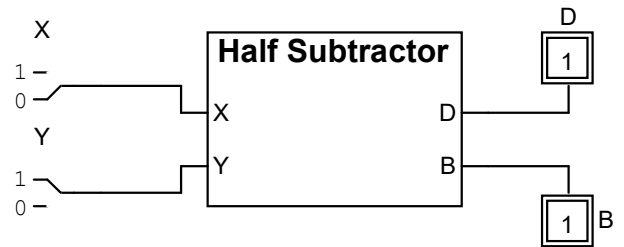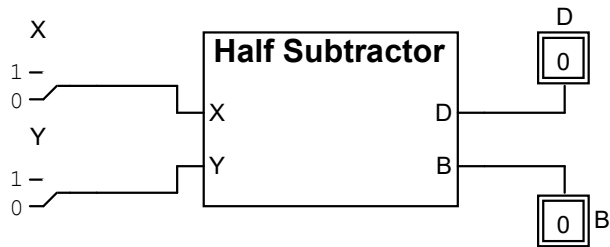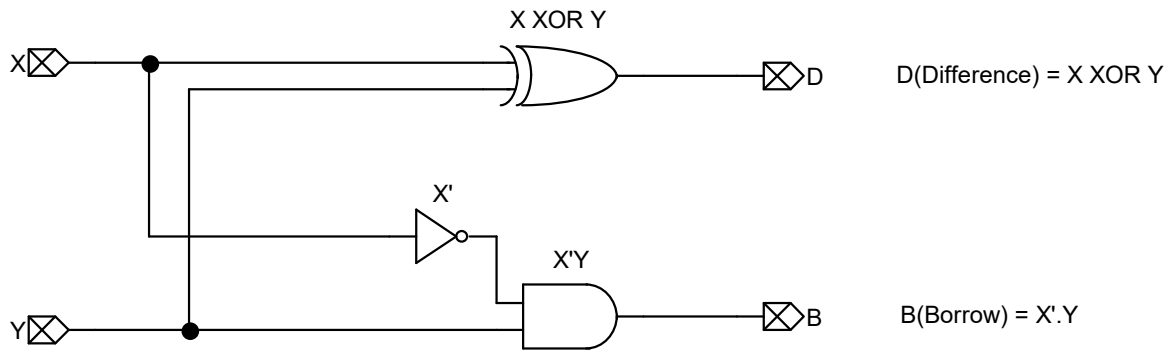

A


B

C

D


## Half Subtractor

$$B(\text{Borrow}) = XY'$$

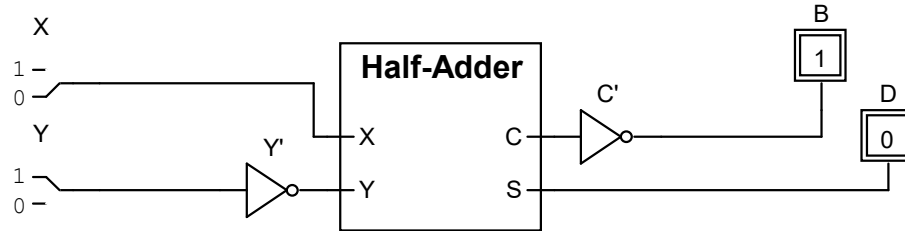

$$D(\text{Difference}) = (Y' \text{ XOR } X)'$$
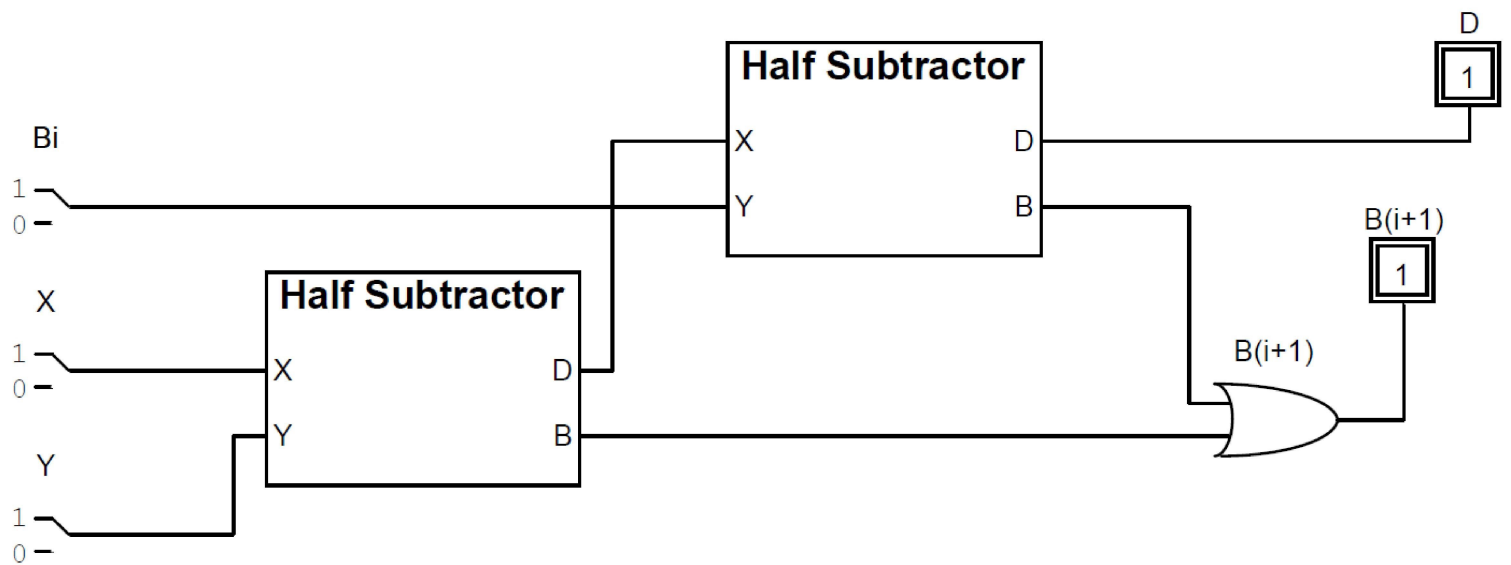
$$D(\text{Difference}) = (X \text{ XOR } Y) \text{ XOR } B_i$$




$$B(\text{Borrow}) = (X \text{ XOR } Y)' B_i + X'Y$$

A

B


C

D








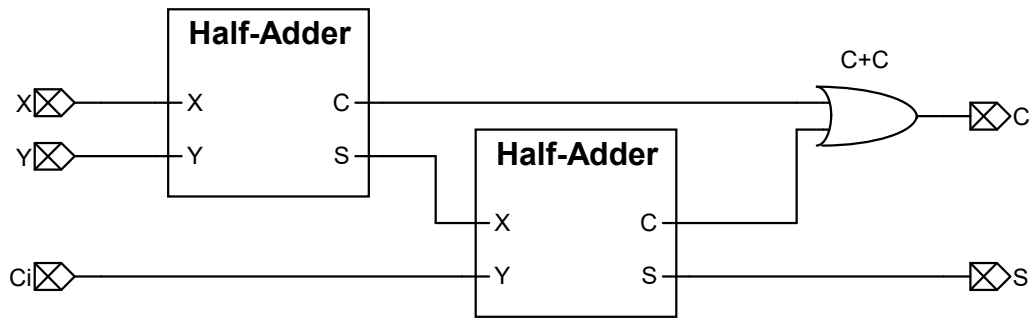

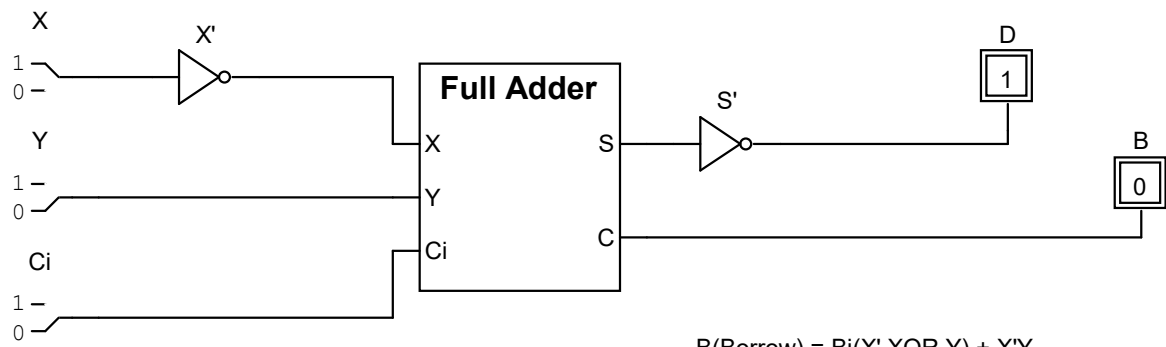
### Full Subtractor

$$D(\text{Difference}) = ((X' \text{ XOR } Y)(\text{XOR})Bi)'$$


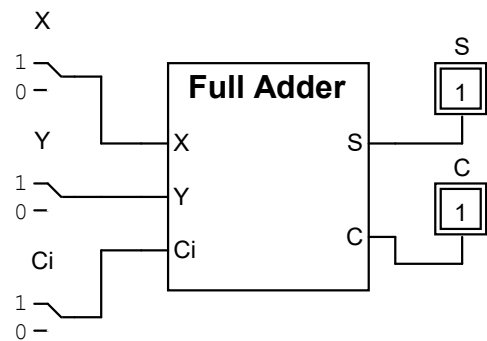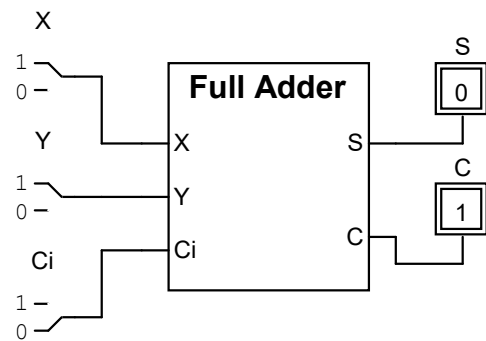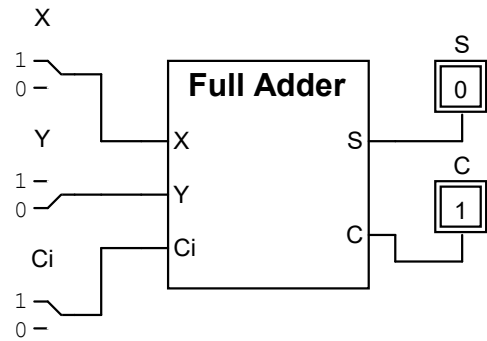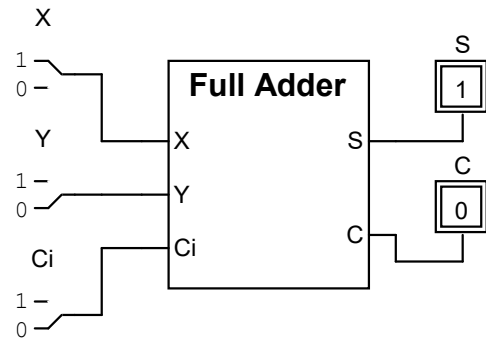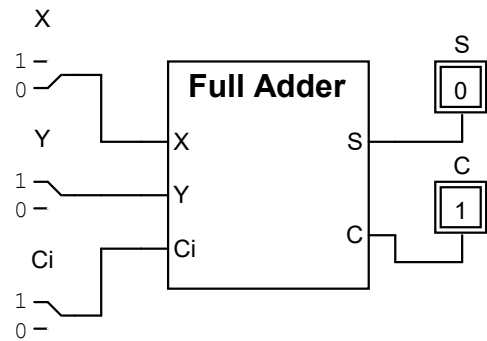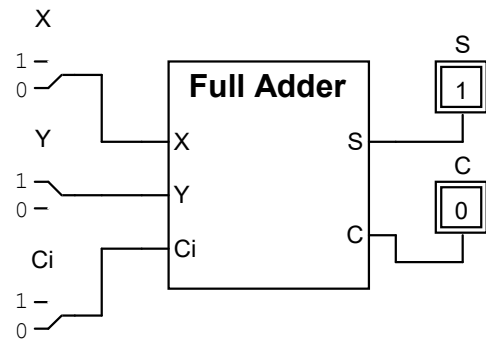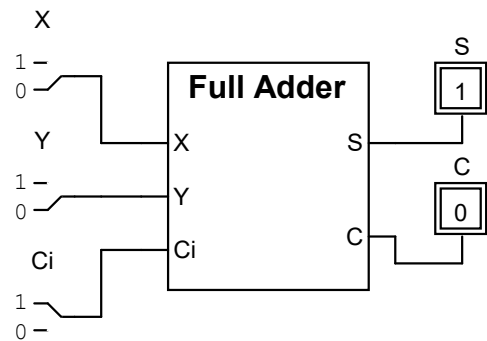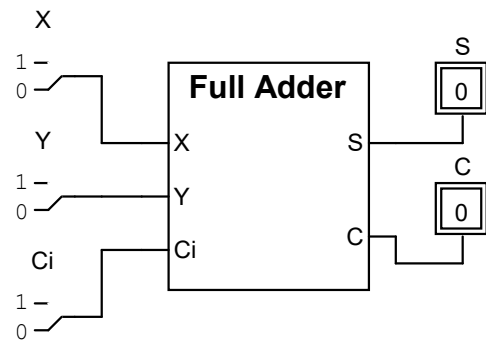
$$B(\text{Borrow}) = Bi(X' \text{ XOR } Y) + X'Y$$



A

B

C

D

$$0101 + 0010 = 0111$$

$$0110 + 0011 = 0100$$

